

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

Øving 1

1) Innføring Kretsanalyse 1.A

1.1) $v_L \equiv 0$

$$i_C \equiv 0$$

bryter åpen

$$I_0 = i_{C2} + i_2 - i$$

$$v_2 = R_2 \cdot i_2$$

$$i_0 = \frac{V_0 - v_1}{R_1}$$

$$i_0 = i_{C1} + i_L + i$$

1.2) $i_L(t=0^-) \equiv i_L(t=0^+)$

$$v_C(t=0^-) \equiv v_C(t=0^+)$$

$$i_0 = \frac{V_0 - v_1}{R_1}$$

$$v_2 = R_2 \cdot i_2$$

$$i = \frac{v_1 - v_2}{R_3}$$

$$I_0 = i_{C2} + i_2 - i$$

$$i_0 = i_{C1} + i_L + i$$

$$v_1(t=0^-) = 0$$

$$i_{C2}(t=0^-) = 0 \quad i_{C1}(t=0^-) = 0$$

$$i(t=0^-) = 0$$

$$i_2(t=0^-) = I_0 = 1 \text{ A}$$

$$v_2(t=0^-) = R_2 \cdot I_0 = 50 \text{ V}$$

$$i_0(t=0^-) = \frac{V_0}{R_1} = 2 \text{ A}$$

$$i_L(t=0^-) = \frac{V_0}{R_1} = 2 \text{ A}$$

$$i_L(t=0^+) = \frac{V_0}{R_1} = 2 \text{ A}$$

$$v_1(t=0^+) = 0 \quad v_2(t=0^+) = R_2 \cdot I_0 = 50 \text{ V}$$

$$i_0(t=0^+) = \frac{V_0}{R_1} = 2 \text{ A}$$

$$i_2(t=0^+) = I_0 = 1 \text{ A}$$

$$i(t=0^+) = -I_0 \frac{R_2}{R_3} = -1 \text{ A}$$

$$i_{C2}(t=0^+) = -I_0 \frac{R_2}{R_3} = -1 \text{ A}$$

$$i_{C1}(t=0^+) = I_0 \frac{R_2}{R_3} = 1 \text{ A}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

1.3) $v_L \equiv 0$

$i_C \equiv 0$

$$i_0 = \frac{V_0 - v_1}{R_1}$$

$v_1(t=\infty) = 0$

$i_{C2}(t=\infty) = 0 \quad i_{C1}(t=\infty) = 0$

$$i_0(t=\infty) = \frac{V_0}{R_1}$$

$$I_0 = i_{C2} + i_2 - i$$

$i_{C2}(t=\infty) = 0$

$$I_0 = i_2 - i$$

$$i = \frac{v_1 - v_2}{R_3}$$

$v_1(t=\infty) = 0$

$$i = -\frac{v_2}{R_3}$$

$$i_2 = \frac{v_2}{R_2}$$

$$I_0 = \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_2}{R_3}$$

$$v_2(t=\infty) = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \cdot I_0 = 25 \text{ V}$$

$$i_2 = \frac{v_2}{R_2}$$

$$i_2(t=\infty) = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot I_0 = 0,5 \text{ A}$$

$$i = \frac{v_1 - v_2}{R_3}$$

$$i(t=\infty) = -\frac{v_2}{R_3} = -0,5 \text{ A}$$

$$i_0 = i_{C1} + i_L + i$$

$$i_L(t=\infty) = \frac{V_0}{R_1} + \frac{v_2}{R_3} = 2,5 \text{ A}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

2) Innføring Kretsanalyse 1.B = 1,8 A

$$2.1) \quad i_L(0^-) = \frac{V_{inn}}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) \quad i_L(\infty) = 0$$

$$2.2) \quad i_0(\infty) = \frac{V_{inn}}{R_1 + R_3} = 3,6 \text{ A}$$

$$\tau_{LR} = \frac{L}{R_2 + R_4} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ s}, \quad \frac{1}{\tau_{LR}} = 2000$$

$$i_L(t) = i_L(0^+) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_{LR}}}$$

$$i_0(t) = i_0(\infty) - i_L(t) = i_0(\infty) - i_L(0^+) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_{LR}}} = 3,6 - 1,8 e^{-2000t}$$

$$2.3) \quad i_0(t_1) = i_0(\infty) - i_L(0^+) \cdot e^{-\frac{t_1}{\tau_{LR}}}$$

$$t_1 = \ln\left(\frac{i_0(\infty) - i_0(t_1)}{i_L(0^+)}\right) \cdot (-\tau_{LR}) = 752 \text{ } \mu\text{s}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

3) Innføring Kretsanalyse 1.C

3.1) Induktor med tap:

$$v_L = L \frac{di_L}{dt} \quad v_R = R \cdot i_R$$

$$i_L = i_R$$

$$v_{L+R} = R \cdot i_L + L \frac{di_L}{dt}$$

$$v_{L+R} = v_C$$

Kondensator med tap:

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt} \quad i_G = G \cdot v_G$$

$$v_G = v_C$$

$$i_{C+G} = G \cdot v_C + C \frac{dv_C}{dt}$$

$$i_{C+G} = -i_L$$

Setter opp differensialligningen for spenningen over kondensatoren:

(kan også sette opp differensialligning for strømmen i spolen)

$$v_C = -R \left(G \cdot v_C + C \frac{dv_C}{dt} \right) - L \frac{d}{dt} \left(G \cdot v_C + C \frac{dv_C}{dt} \right)$$

$$-v_C = R \left(G \cdot v_C + C \frac{dv_C}{dt} \right) + L \left(G \frac{dv_C}{dt} + C \frac{d^2 v_C}{dt^2} \right)$$

$$0 = (RG + 1) \cdot v_C + (RC + LG) \frac{dv_C}{dt} + LC \frac{d^2 v_C}{dt^2}$$

$$0 = \frac{RG + 1}{LC} \cdot v_C + \left(\frac{R}{L} + \frac{G}{C} \right) \frac{dv_C}{dt} + \frac{d^2 v_C}{dt^2}$$

Annengrads differensialligning med karakteristisk ligning:

$$0 = s^2 + s \left(\frac{G}{C} + \frac{R}{L} \right) + \frac{1 + RG}{LC}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

$$3.2) \quad \left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1+RG}{LC} = s^2 + s\left(\frac{G}{C} + \frac{R}{L}\right) + \left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right)^2$$

$$s^2 + s\left(\frac{G}{C} + \frac{R}{L}\right) + \left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right)^2 = \left(s + \left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right)\right)^2$$

$$\left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1+RG}{LC} = \left(s + \left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right)\right)^2$$

$$\pm \sqrt{\left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1+RG}{LC}} = s + \left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right)$$

$$s_{1,2} = -\left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{G}{2C} + \frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1+RG}{LC}}$$

$$3.3) \quad 0 = s^2 + s\frac{G}{C} + \frac{1}{LC} \quad s_{1,2} = -\frac{G}{2C} \pm \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

parallell RLC-krets (egentlig GLC)

$$G_{Krit} = 2\sqrt{\frac{C}{L}} \quad G_{Ov} > 2\sqrt{\frac{C}{L}} \quad G_{Und} < 2\sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$3.4) \quad 0 = s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC} \quad s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

seriell RLC-krets

$$R_{Krit} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad R_{Ov} > 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad R_{Und} < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\text{NB: } \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}} < R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{eller} \quad \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} < G < 2\sqrt{\frac{C}{L}} \quad \text{er alltid underdempet}$$

dette er ikke avhengig av parallel eller seriell kobling