

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

Øving 10

39) Aktive Filter 10.A

$$39.1) \quad V_+ = 0 \rightarrow V_- = 0$$

$$I_{in}(s) = \frac{V_{in}(s)}{R_{in}} \quad I_u(s) = -\frac{V_u(s)}{C_F \parallel R_F} \quad I_{in}(s) = I_u(s)$$

$$\frac{V_u(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{C_F \parallel R_F}{R_{in}} \quad H(s) = \frac{V_u(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{R_F}{R_{in}} \cdot \frac{1}{1 + s R_F C_F}$$

Lavpassfilter: $K = \frac{R_F}{R_{in}} \quad \omega_c = \frac{1}{R_F C_F} \quad , \quad K = 5 \quad , \quad \omega_c = 100 \text{ kHz}$

$$H(j\omega) = \frac{-K}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \quad |H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

$$39.2) \quad \theta(j\omega) = \theta(H(j\omega)) = \theta\left(\frac{-K}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}\right) = \theta(-K) - \theta\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

$$\theta(j\omega) = \theta(-K) - \theta(\omega_c + j\omega)$$

$$\theta(j\omega) = \pi - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

$$39.3) \quad V_u = |H(j\omega_f)| \cdot V_{in}$$

$$\theta_u = \theta(j\omega_f) + \theta_{in}$$

$$v_u(t) = V_u \cdot \sin(\omega_f t + \theta_u)$$

$$39.4) \quad \omega'_f \ll \omega_c \rightarrow$$

$$|H(j\omega'_f)| \approx K \quad \theta(j\omega'_f) \approx \pi$$

$$v'_u(t) \approx V_{in} \cdot K \cdot \sin(\omega_f t + \pi) \approx 10 \cdot \sin(2 \cdot 10^3 t + \pi)$$

$$39.5) \quad \omega_c^* = \frac{1}{R_F^* C_F} \rightarrow R_F^* = \frac{1}{\omega_c^* C_F} = \frac{1}{2\pi f_c^* C_F} = 79,6 \text{ k}\Omega$$

$$K = \frac{R_F^*}{R_{in}^*} \rightarrow R_{in}^* = \frac{R_F^*}{K} = 15,9 \text{ k}\Omega$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

40) Aktive Filter 10.B

$$40.1) \quad v_p = v_n$$

$$i_p = i_n = 0$$

$$40.2) \quad v_p = 0 \rightarrow v_n = 0$$

$$I(s) = \frac{V_s(s)}{Z_s}$$

$$V_o(s) = -I(s) \cdot Z_f = -\frac{Z_f}{Z_s} V_s(s)$$

$$40.3) \quad Z_s = R_s + \frac{1}{j\omega C_s} = R_s + \frac{1}{sC_s} = R_s \left(\frac{s + \frac{1}{R_s C_s}}{s} \right)$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_s C_s}$$

$$Z_s = R_s \left(\frac{s + \omega_c}{s} \right)$$

$$Z_f = R_f$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = -\frac{Z_f}{Z_s}$$

$$H(s) = -\frac{R_f}{R_s} \left(\frac{s}{s + \omega_c} \right)$$

$$40.4) \quad H(j\omega) = -\frac{R_f}{R_s} \frac{j\omega}{j\omega + \omega_c}$$

Lave frekvenser: $H(j\omega \ll \omega_c) \approx -j \frac{R_f}{R_s} \frac{\omega}{\omega_c}$

Høye frekvenser: $H(j\omega \gg \omega_c) \approx -\frac{R_f}{R_s} \approx \text{konstant}$

Kretsen har en høypasskarakteristikk

Nærmere bestemt er dette et førsteordens høypassfilter

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

41) Aktive Filter 11.C

41.1) strøm gjennom den første motstanden I_1

strøm gjennom den andre motstanden I_2

spenning mellom de to motstander V_1

$$V_u = V_n = V_p$$

4 komponenter gir 4 ligninger:

$$I_1 = \frac{V_{in} - V_1}{R}$$

$$I_2 = \frac{V_1 - V_u}{R}$$

$$V_u = \frac{1}{sC} I_2$$

$$V_1 = V_u + \frac{1}{sC} (I_1 - I_2)$$

setter inn I_1 og I_2 :

$$V_u = \frac{1}{sRC} (V_1 - V_u) = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} V_1$$

$$V_1 = V_u + \frac{1}{sRC} (V_{in} + V_u - 2V_1) = \frac{s + \frac{1}{RC}}{s + \frac{2}{RC}} V_u + \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{2}{RC}} V_{in}$$

$$\frac{1}{RC} = \omega_c$$

$$V_u = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} V_1$$

$$V_1 = \frac{s + \omega_c}{s + 2\omega_c} V_u + \frac{\omega_c}{s + 2\omega_c} V_{in}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

$$V_{ut} = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \left(\frac{s + \omega_c}{s + 2\omega_c} V_{ut} + \frac{\omega_c}{s + 2\omega_c} V_{im} \right)$$

$$V_{ut} = \frac{\omega_c}{s + 2\omega_c} V_{ut} + \frac{\omega_c^2}{(s + \omega_c)(s + 2\omega_c)} V_{im}$$

$$\left(1 - \frac{\omega_c}{s + 2\omega_c} \right) V_{ut} = \frac{\omega_c^2}{(s + \omega_c)(s + 2\omega_c)} V_{im}$$

$$H(s) = \frac{\frac{\omega_c^2}{(s + \omega_c)(s + 2\omega_c)}}{1 - \frac{\omega_c}{s + 2\omega_c}}$$

$$H(s) = \frac{\frac{\omega_c^2}{(s + \omega_c)(s + 2\omega_c)}}{\frac{s + \omega_c}{s + 2\omega_c}}$$

$$H(s) = \frac{\omega_c^2}{(s + \omega_c)^2}$$

41.2) Dette er et andre ordens LP-filter