

# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

## Øving 3

### 8) Vekselstrømanalyse 3.A

$$8.1) \quad v_s(t) = V_s \cdot \cos(\omega_f t + \phi_s) \quad \omega_f = 2\pi f_f \approx 502,65$$

$$v_s(t=0) = \hat{V}_s \cdot \cos(\phi_s)$$

$$\phi_s = \cos^{-1}\left(\frac{\hat{V}_s}{2\hat{V}_s}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \pm \frac{\pi}{3} \text{ rad} \rightarrow \text{spenning stigende} \rightarrow \phi_s = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$v_s(t) = \hat{V}_s \cdot \cos(\omega_f t + \phi_s)$$

$$8.2) \quad V_{s, \text{eff}} = \frac{\hat{V}_s}{\sqrt{2}} = 63,64 \text{ V}$$

$$8.3) \quad T_f = \frac{1}{f_f} \approx 92,5 \text{ ms}$$

$$8.4) \quad \hat{V}_s \cdot \cos(\omega_f t_1 + \phi_s) = \hat{V}_s \quad t_1 > 0$$

$$\rightarrow \cos(\omega_f t_1 + \phi_s) = 1 \rightarrow \omega_f t_1 + \phi_s = 0$$

$$t_1 = \frac{-\phi_s}{\omega_f} \approx 2,1 \text{ ms}$$

$$8.5) \quad \phi(t_2) = \omega_f t_2 + \phi_s \approx 1,47 \text{ rad}$$

# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

## 9) Vekselstrømanalyse 3.B

$$9.1) \quad v(t) = V_1 \cdot \cos(\omega t + \phi_1) + V_2 \cdot \sin(\omega t + \phi_2)$$

$$\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2} \text{ rad}\right)$$

$$\phi_2' = \phi_2 - \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$v(t) = V_1 \cdot \cos(\omega t + \phi_1) + V_2 \cdot \cos(\omega t + \phi_2')$$

$$V = V_1 \angle \phi_1 + V_2 \angle \phi_2'$$

$$V = V_1 (\cos(\phi_1) + j \sin(\phi_1)) + V_2 (\cos(\phi_2') + j \sin(\phi_2'))$$

$$V = (V_1 \cos(\phi_1) + V_2 \cos(\phi_2')) + j(V_1 \sin(\phi_1) + V_2 \sin(\phi_2'))$$

$$V = \sqrt{(V_1 \cos(\phi_1) + V_2 \cos(\phi_2'))^2 + (V_1 \sin(\phi_1) + V_2 \sin(\phi_2'))^2}$$

$$\phi = \text{atan}\left(\frac{V_1 \sin(\phi_1) + V_2 \sin(\phi_2')}{V_1 \cos(\phi_1) + V_2 \cos(\phi_2')}\right)$$

$$V = V \angle \phi$$

# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

## 10) Vekselstrømanalyse 3.C

$$10.1) \quad R_{\beta} = \frac{1}{G_{\beta}} = 4 \quad X_Y = \omega L_Y = 2 \quad X_{\delta} = -\frac{1}{\omega_f C_{\delta}} = -j2,5$$

$$G_{\alpha} = \frac{1}{R_{\alpha}} = 0,2 \quad B_Y = -\frac{1}{X_Y} = -\frac{1}{\omega_f L_Y} = -j0,5 \quad B_{\delta} = -\frac{1}{X_{\delta}} = \omega_f C_{\delta} = 0,4$$

$$Z_{\alpha} = R_{\alpha} \quad Z_{\beta} = R_{\beta}$$

$$Z_Y = jX_Y = j\omega_f L_Y = 2j \quad Z_{\delta} = jX_{\delta} = -j\frac{1}{\omega_f C_{\delta}} = -j2,5$$

$$Y_{\alpha} = \frac{1}{Z_{\alpha}} = \frac{1}{R_{\alpha}} = G_{\alpha} = 0,2 \quad Y_{\beta} = \frac{1}{Z_{\beta}} = \frac{1}{R_{\beta}} = G_{\beta} = 0,25$$

$$Y_Y = \frac{1}{Z_Y} = -j\frac{1}{X_Y} = jB_Y = -j\frac{1}{\omega_f L_Y} \quad Y_{\delta} = \frac{1}{Z_{\delta}} = -j\frac{1}{X_{\delta}} = jB_{\delta} = j\omega_f C_{\delta}$$

$$10.2) \quad R_{ser} = R_{\alpha} + R_{\beta} = 9 \quad X_{ser} = X_Y + X_{\delta} = -j0,5 \quad Z_{ser} = R_{ser} + jX_{ser} = 9 - j0,5$$

$$G_{ser} = \frac{1}{R_{ser}} = \frac{1}{\frac{1}{G_{\alpha}} + \frac{1}{G_{\beta}}} = 0,11 \quad B_{ser} = -\frac{1}{X_{ser}} = \frac{1}{\frac{1}{B_Y} + \frac{1}{B_{\delta}}} = 2$$

$$Y_{ser} = \frac{1}{Z_{ser}} = \frac{1}{\frac{1}{G_{ser}} + \frac{1}{jB_{ser}}} = 0,11 + j0,0062$$

$$10.3) \quad G_{par} = G_{\alpha} + G_{\beta} = 0,45 \quad B_{par} = B_Y + B_{\delta} = -j0,1 \quad Y_{par} = G_{par} + jB_{par} = 0,45 - j0,1$$

$$R_{par} = \frac{1}{G_{par}} = \frac{1}{\frac{1}{R_{\alpha}} + \frac{1}{R_{\beta}}} = 2,22 \quad X_{par} = -\frac{1}{B_{par}} = \frac{1}{\frac{1}{X_Y} + \frac{1}{X_{\delta}}} = 10$$

$$Z_{par} = \frac{1}{Y_{par}} = \frac{1}{\frac{1}{R_{ser}} + \frac{1}{jX_{ser}}} = 2,12 + j0,47$$

10.4) Sett inn tallverdier

10.5) Negative verdier:  $X_{\delta} \quad B_Y \quad X_{ser} \quad B_{par}$

Verdier med negativ vinkel:  $Z_{\delta} \quad Y_Y \quad Z_{ser} \quad Y_{par}$

# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

## 11) Vekselstrømanalyse 3.D

$$11.1) \quad X_{C_1} = -\frac{1}{\omega_f C_1} \quad X_{L_1} = \omega_f L_1$$

Beregn først impedansen til parallellkoblingen:

$$Z_{par} = (R_2 + j X_{C_1}) || (j X_{L_1})$$

$$Z_{par} = \frac{(R_2 + j X_{C_1}) \cdot (j X_{L_1})}{(R_2 + j X_{C_1}) + (j X_{L_1})}$$

$$Z_{par} = \frac{-X_{C_1} X_{L_1} + j R_2 X_{L_1}}{R_2 + j(X_{C_1} + X_{L_1})} = 40 + 20j$$

$$Z_{par} = \frac{-X_{C_1} X_{L_1} + j R_2 X_{L_1}}{R_2 + j(X_{C_1} + X_{L_1})} \cdot \frac{R_2 - j(X_{C_1} + X_{L_1})}{R_2 - j(X_{C_1} + X_{L_1})}$$

$$Z_{par} = \frac{-R_2 X_{C_1} X_{L_1} + R_2 X_{L_1} (X_{C_1} + X_{L_1})}{R_2^2 + (X_{C_1} + X_{L_1})^2} + j \frac{R_2^2 X_{L_1} + X_{C_1} X_{L_1} (X_{C_1} + X_{L_1})}{R_2^2 + (X_{C_1} + X_{L_1})^2}$$

$$R_{par} = \frac{X_{L_1}}{R_2^2 + (X_{C_1} + X_{L_1})^2}$$

$$X_{par} = \frac{R_2^2 X_{L_1} + X_{L_1} X_{C_1}^2 + X_{L_1}^2 X_{C_1}}{R_2^2 + (X_{C_1} + X_{L_1})^2}$$

$$Z_{par} = R_{par} + j X_{par} = 40 + 20j$$

$$Z_{ab} = R_1 + R_{par} + j X_{par}$$

$$R_{ab} = R_1 + R_{par} \quad X_{ab} = X_{par}$$

$$Z_{ab} = R_{ab} + j X_{ab} = 44 + 20j$$

$$Z_{ab} = \sqrt{R_{ab}^2 + X_{ab}^2} \angle \arctan\left(\frac{X_{ab}}{R_{ab}}\right) = 48,33 \angle 24,4^\circ$$

# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

## 12) Vekselstrømanalyse 3.E

### 12.1) Åpen krets:

$$V_{dk} = V_s \frac{jX_C}{R + jX_L + jX_C}$$

Kortslutning:

$$I_{ks} = \frac{V_s}{R + jX_L}$$

$$V_{Th} = V_{dk} = V_s \frac{jX_C}{R + jX_L + jX_C}$$


$$Z_{Th} = \frac{V_{dk}}{I_{ks}} = \frac{RX_C^2}{R^2 + (X_C + X_L)^2} + j \frac{R^2 X_C + X_L^2 X_C + X_L X_C^2}{R^2 + (X_C + X_L)^2} = 3,79 + j14,73 \Omega$$

Alternativ Løsning:

Kortslutning:

$$I_{ks} = \frac{V_s}{R + jX_L}$$

Norton Ekvivalent:

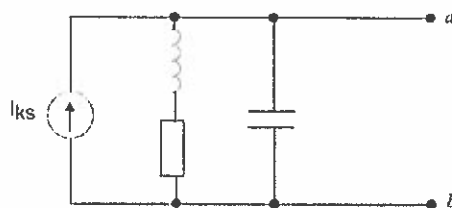

$$Z_{Th} = (R + jX_L) \parallel jX_C = \frac{RX_C^2}{R^2 + (X_C + X_L)^2} + j \frac{R^2 X_C + X_L^2 X_C + X_L X_C^2}{R^2 + (X_C + X_L)^2}$$

$$V_{Th} = I_{ks} \cdot Z_{Th}$$


# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

## 13) Vekselstrømanalyse 3.F

### 13.1)

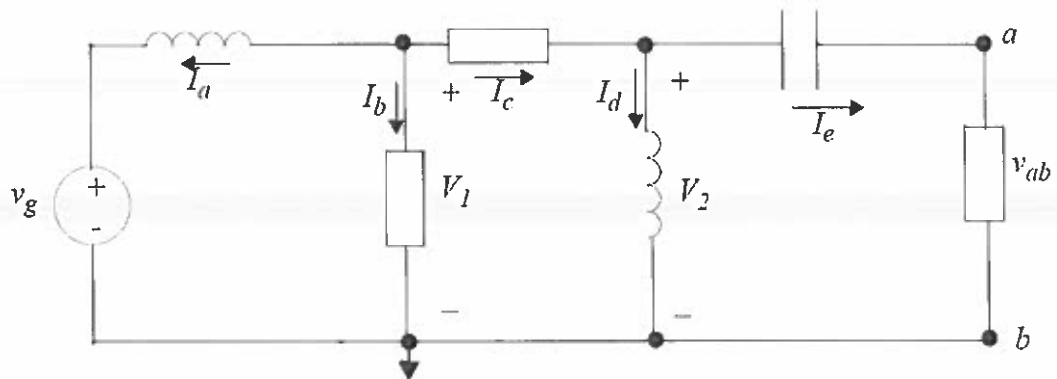

$$V_g = \frac{\hat{V}_g \angle \phi_g}{\sqrt{2}}$$

$$X_{L_1} = \omega_f L_1$$

$$X_{L_2} = \omega_f L_2$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega_f C}$$

$$I_a = \frac{V_1 - V_g}{j X_{L_1}} \quad I_b = \frac{V_1}{R_1} \quad I_c = \frac{V_1 - V_2}{R_2} \quad I_d = \frac{V_2}{j X_{L_2}} \quad I_e = \frac{V_2}{R_3 + j X_C}$$

$$I_a + I_b + I_c = 0$$

$$\frac{V_1 - V_g}{j X_{L_1}} + \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} = 0$$

$$\left( \left( \frac{R_2}{R_1} + 1 \right) - j \left( \frac{R_2}{X_{L_1}} \right) \right) V_1 + \left( j \frac{R_2}{X_{L_1}} \right) V_g = V_2$$

$$K_1 = \left( \frac{R_2}{R_1} + 1 \right) - j \left( \frac{R_2}{X_{L_1}} \right) = 2,2 - 6j$$

$$K_2 = j \frac{R_2}{X_{L_1}} = 6j$$

$$K_1 V_1 + K_2 V_g = V_2$$

# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

$$I_d + I_e - I_c = 0$$

$$\frac{V_2}{jX_{L_2}} + \frac{V_2}{R_3 + jX_C} - \frac{V_1 - V_2}{R_2} = 0$$

$$\left( \left( 1 + \frac{R_2 R_3}{R_3^2 + X_C^2} \right) - j \left( \frac{R_2 X_C}{R_3^2 + X_C^2} + \frac{R_2}{X_{L_2}} \right) \right) V_2 = V_1$$

$$K_3 = \left( 1 + \frac{R_2 R_3}{R_3^2 + X_C^2} \right) - j \left( \frac{R_2 X_C}{R_3^2 + X_C^2} + \frac{R_2}{X_{L_2}} \right) = 1,48 - 2,76j$$

$$K_3 V_2 = V_1$$

$$V_2 = K_1 K_3 V_2 + K_2 V_g$$

$$V_2 = \frac{K_2}{1 - K_1 K_3} V_g$$

$$V_g = \frac{\hat{V}_g}{\sqrt{2}} \angle \phi_g = 28,28 \angle \frac{\pi}{3}$$

$$V_{ab} = \left( \frac{R_3}{R_3 + jX_C} \right) V_2$$

$$V_{ab} = \left( \left( \frac{R_3^2}{R_3^2 + X_C^2} \right) - j \left( \frac{R_3 X_C}{R_3^2 + X_C^2} \right) \right) V_2$$

$$K_4 = \left( \frac{R_3^2}{R_3^2 + X_C^2} \right) - j \left( \frac{R_3 X_C}{R_3^2 + X_C^2} \right)$$

$$V_{ab} = K_4 V_2$$

$$K_4 = 0,8 + 0,4j$$

$$V_{ab} = \frac{K_2 K_4}{1 - K_1 K_3} V_g = K_5 V_g$$

$$V_{ab} = V_{ab} \angle \phi_{ab} \quad \hat{V}_{ab} = \sqrt{2} V_{ab}$$

$$v_{ab}(t) = \hat{V}_{ab} \cos(\omega_f t + \phi_{ab})$$

$$\begin{aligned} K_5 &= 1,21 - 0,436j \\ V_{ab} &= 36,37 \angle -79,8^\circ \\ \hat{V}_{ab} &= 51,46 \text{ V} \end{aligned}$$

$$K_5 = 0,0875 - 0,268j$$

Side 22/68

$$V_{ab} = -5,33 - 5,94j = 7,98 \angle -131,9^\circ$$

$$\hat{V}_{ab} = 11,28$$