

# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

## Øving 9

### 36) Passive Filter 9.A

#### 36.1) Spenningsdeler

$$V_{out}(s) = V_{in}(s) \cdot \frac{R}{R + \frac{1}{sC}}$$

$$H(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{1}{RC}} = \frac{j\omega}{j\omega + 4000}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \frac{1}{(RC)^2}}}$$

$$36.2) \quad |H(j\omega_c)| = \frac{\omega_c}{\sqrt{\omega_c^2 + \frac{1}{(RC)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{2}\omega_c = \sqrt{\omega_c^2 + \frac{1}{(RC)^2}}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC} = 4000$$

Introduserer  $\omega_c$  i formler:

$$H(s) = \frac{s}{s + \omega_c}$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \omega_c}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \omega_c^2}} = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + 16 \cdot 10^6}}$$


# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

$$36.3) \quad |H(j\omega)| = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \omega_c^2}}$$

Amplituden:

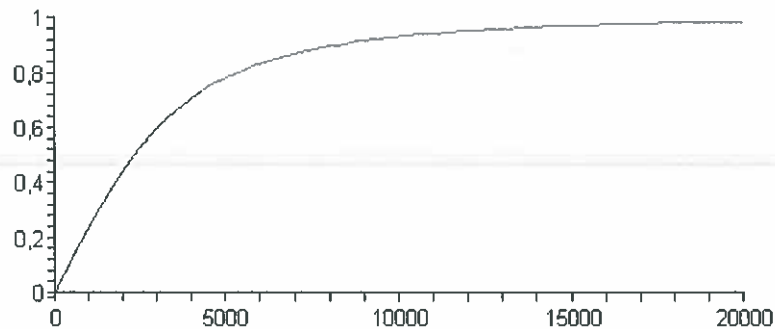


$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \omega_c}$$

$$\theta(j\omega) = \theta(H(j\omega)) = \theta\left(\frac{j\omega}{j\omega + \omega_c}\right) = \theta(j\omega) - \theta(\omega_c + j\omega)$$

$$\theta(j\omega) = \frac{\pi}{2} - \text{atan}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

Fasen:

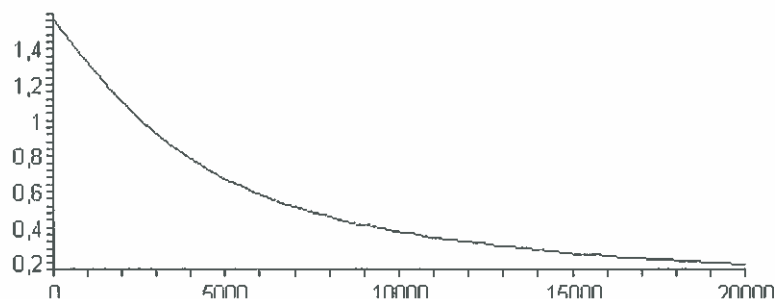

$$36.4) \quad \omega_c = \frac{1}{RC} \rightarrow R = \frac{1}{\omega_c C} = \frac{1}{2\pi f_c C} = 5,3 \text{ k}\Omega$$

$$36.5) \quad R_{total} = \frac{1}{2\pi f_c' C} \quad R_{total} = R_{last} \parallel R \quad R_{last} = \frac{1}{\frac{1}{R_{total}} - \frac{1}{R}}$$

$$R_{total} = 4780 \Omega$$

$$R_{last} = 48,66 \text{ k}\Omega$$

# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

## 37) Passive Filter 9.B

$$37.1) \quad Z_{RL} = \frac{s R L}{R + s L}$$

$$V_2(s) = \frac{Z_{RL}}{Z_{RL} + \frac{1}{sC}} \cdot V_1(s)$$

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{Z_{RL}}{Z_{RL} + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2}{s^2 + s \cdot \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}}$$


$$37.2) \quad \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad R = \sqrt{\frac{L}{C}} \rightarrow \text{underdamped}$$

$$\frac{1}{RC} = \frac{1}{\sqrt{\frac{L}{C}} \cdot C} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_1 \quad \frac{1}{LC} = \left( \frac{1}{\sqrt{LC}} \right)^2 = \omega_1^2$$

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \cdot \omega_1 + \omega_1^2}$$

$$37.3) \quad s^2 = 0 \rightarrow s_{1,2} = 0$$
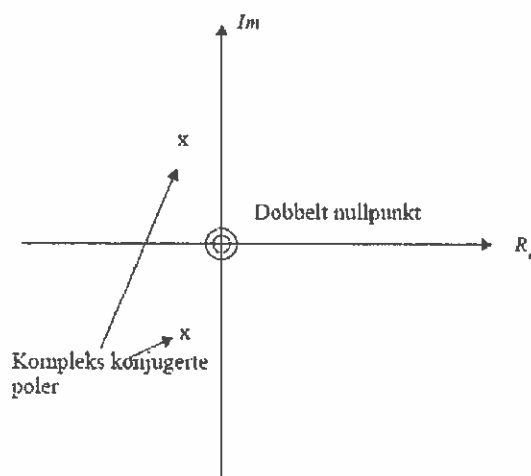
$$s^2 + s \cdot \omega_1 + \omega_1^2 = 0 \rightarrow s_{3,4} = -\frac{\omega_1}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2} \omega_1$$



# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

$$37.4) \quad H(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \cdot \omega_1 + \omega_1^2}$$

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + j\omega \cdot \omega_1 + \omega_1^2} = \frac{-\omega^2}{-\omega^2 + j\omega \cdot \omega_1 + \omega_1^2} = \frac{\omega^2}{(\omega^2 - \omega_1^2) - j\omega \cdot \omega_1}$$


$$37.5) \quad |H(j\omega)| = \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_1^2)^2 + (\omega \cdot \omega_1)^2}}$$

$$\omega_{rel} = \frac{\omega}{\omega_1}$$

$$|H(j\omega_{rel})| = \frac{\omega_{rel}^2}{\sqrt{(\omega_{rel}^2 - 1)^2 + \omega_{rel}^2}} = \frac{\omega_{rel}^2}{\sqrt{\omega_{rel}^4 - \omega_{rel}^2 + 1}}$$

$$|H(j0)| = 0 \quad |H(j0,5)| = \frac{1}{\sqrt{13}} \quad |H(j1)| = 1$$

$$|H(j1,5)| = \frac{9}{\sqrt{61}} \quad |H(j2)| = \frac{4}{\sqrt{13}} \quad |H(j3)| = \frac{9}{\sqrt{73}}$$

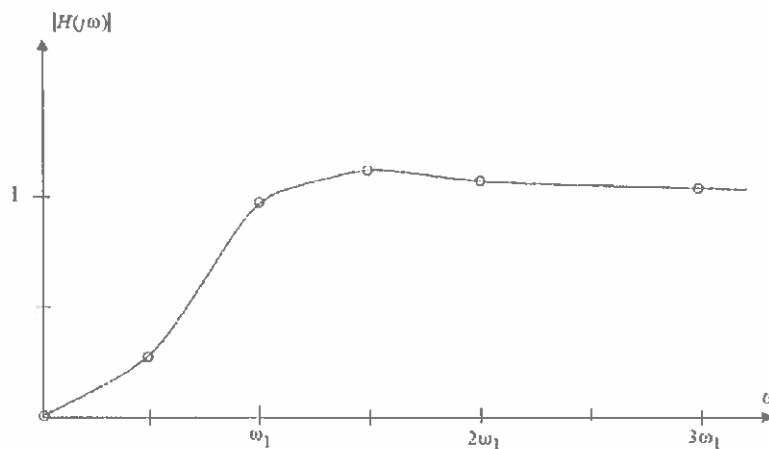

37.6) Høypassfilter

# TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

## 38) Passive Filter 9.C

$$38.1) \quad H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$H(j\omega) = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$38.2) \quad H(j\omega_0) = \frac{1}{1-1} = \infty$$

Amplituden på utgangssignalet går mot uendelig

38.3)

