

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

Øving 7

27) Operasjonsforsterker 7.A

27.1) Egenskapene til en ideell operasjonsforsterker:

- uendelig forsterkning: $v_n = v_p$
- uendelig inngangsresistans: $i_n = i_p = 0$
- null utgangsresistans: $R_{ut} = 0$
- absolutt lineær

27.2) $I_1 = \frac{V_a}{R_a + R_0}$ $P_1 = R_0 \cdot I_1^2 = R_0 \cdot \left(\frac{V_a}{R_a + R_0} \right)^2 = 432 \text{ nW}$

$$I_2 = \frac{V_a}{R_0} \quad P_2 = R_0 \cdot I_2^2 = R_0 \cdot \left(\frac{V_a}{R_0} \right)^2 = \frac{V_a^2}{R_0} = 19,2 \text{ μW}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\frac{V_a^2}{R_0}}{R_0 \cdot \left(\frac{V_a}{R_a + R_0} \right)^2} = \left(\frac{R_a + R_0}{R_0} \right)^2 = 44,44$$

27.3) $I_1' = \frac{V_a}{R_a + R_0} = \frac{V_a}{R_0}$ $P_1' = R_0 \cdot I_1'^2 = R_0 \cdot \left(\frac{V_a}{R_0} \right)^2 = \frac{V_a^2}{R_0} = 19,2 \text{ μW}$

I_2 og P_2 er uforandret

Om $R_a = 0$ blir effektene $P_1 = P_2$

Operasjonsforsterkeren fører til at den utgangsresistans av kilden R_a ikke har noen innvirkning på kretsen.

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

28) Operasjonsforsterker 7.B

$$28.1) \quad v_p = 0 \rightarrow v_n = v_p = 0 \rightarrow \frac{V_s}{R_s} + \frac{V_o}{R_f} = 0$$

$$V_o = -\frac{R_f}{R_s} \cdot V_s \approx -3 V_s \quad \begin{array}{l} V_s = 2V \Rightarrow V_o = -6V \\ V_s = 4V \Rightarrow V_o = -12V \end{array}$$

hvis $|V_o| > V_{CC}$ blir det begrenset til $|V_o| = V_{CC}$

$$28.2) \quad |V_o| \leq V_{CC}$$

$$|V_o| = \frac{R_f}{R_s} \cdot |V_s|$$

$$|V_s| \leq \frac{R_s}{R_f} \cdot V_{CC} = \frac{10}{3} V \approx 3,33 V$$

$$28.3) \quad K = \frac{R_f'}{R_s} \rightarrow R_f' = K \cdot R_s = 5 \cdot 40 k\Omega = 200 k\Omega$$

$$|V_s| \leq \frac{R_s}{R_f'} \cdot V_{CC} = \frac{1}{K} \cdot V_{CC} = \frac{10}{5} = 2 V$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

29) Operasjonsforsterker 7.C

29.1)

$$i_C = -i_R$$

$$i_C(\tau) = C \frac{d v_C(\tau)}{d \tau} \quad i_R(\tau) = \frac{1}{R_1} v_{in}(\tau)$$

$$C \frac{d v_C(\tau)}{d \tau} = -\frac{1}{R_1} v_{in}(\tau)$$

$$v_n = 0 \rightarrow v_{in} = v_C$$

$$\frac{d v_{in}(\tau)}{d \tau} = -\frac{1}{R_1 C} v_{in}(\tau)$$

$$\int_0^t \frac{d v_{in}(\tau)}{d \tau} d \tau = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t v_{in}(\tau) d \tau$$

$$v_{in}(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t v_{in}(\tau) d \tau$$

29.2)

$$v_{in}(\tau < 0) = 0$$

$$v_{in}(0 < \tau < t_x) = V_{in}$$

$$v_{in}(t_x < \tau) = 0$$

$$v_{in}(t < 0) = 0$$


$$v_{in}(0 < t < t_x) = -\frac{1}{R_1 C} V_{in} \cdot t = -1000 t$$

$$v_{in}(t_x < t) = -\frac{1}{R_1 C} V_{in} \cdot t_x = -10 \text{ V}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

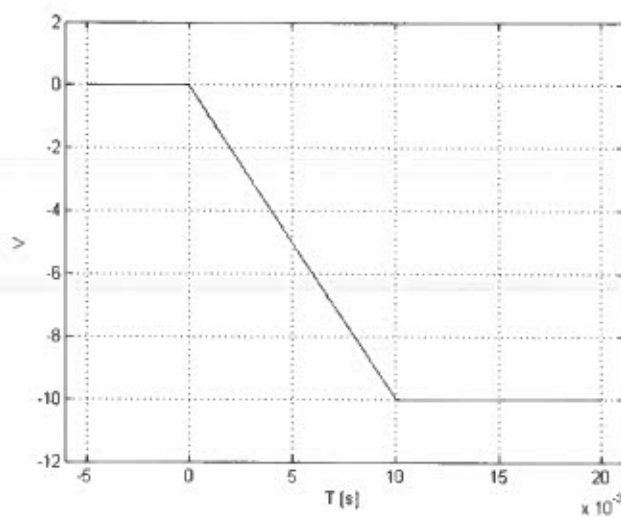


29.3)

$$V_{in, min} = -V_{cc}$$

$$v_{in, min}(t_{met}) = -\frac{1}{R_1 C} V_{in} \cdot t_{met} = -V_{cc}$$
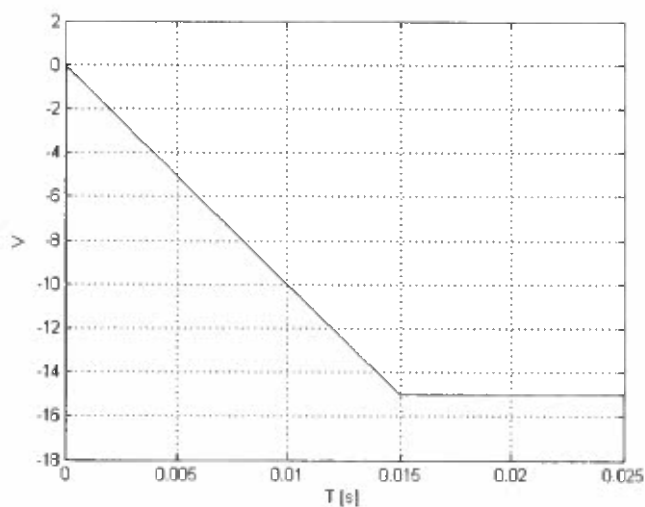
$$t_{met} = \frac{V_{cc}}{V_{in}} R_1 C \approx 15 \text{ ms}$$




TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

30) Signaler 7.D

30.1)

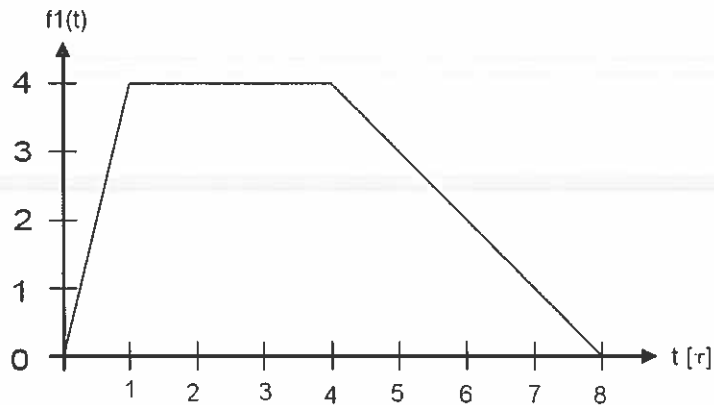

30.2)

$$f_2(t) = 4 \cdot [u(t-\tau) - u(t-2\tau)] + \left(\frac{4}{3} \frac{t}{\tau} - \frac{14}{3}\right) \cdot [u(t-2\tau) - u(t-5\tau)] + \left(-2 \frac{t}{\tau} + 12\right) \cdot [u(t-5\tau) - u(t-6\tau)]$$

30.3)

$$f_2(t) = 4 \cdot [u(t-\tau)] + \left(\frac{4}{3} \frac{t}{\tau} - \frac{26}{3}\right) [u(t-2\tau)] + \left(-\frac{10}{3} \frac{t}{\tau} + \frac{50}{3}\right) [u(t-5\tau)] + \left(2 \frac{t}{\tau} - 12\right) [u(t-6\tau)]$$

$$f_2(t) = 4 \cdot [u(t-\tau)] + \left(\frac{4}{3} \frac{t-2\tau}{\tau} - 6\right) [u(t-2\tau)] + \left(-\frac{10}{3} \frac{t-5\tau}{\tau}\right) [u(t-5\tau)] + \left(2 \frac{t-6\tau}{\tau}\right) [u(t-6\tau)]$$

$$L\{u(t-a) \cdot f(t-a)\} = e^{-as} \cdot F(s)$$

$$F_2(s) = 4 \cdot \frac{1}{s} \cdot e^{-\tau \cdot s} + \frac{4}{3} \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{s^2} \cdot e^{-2\tau \cdot s} - 6 \cdot \frac{1}{s} \cdot e^{-2\tau \cdot s} - \frac{10}{3} \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{s^2} \cdot e^{-5\tau \cdot s} + 2 \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{s^2} \cdot e^{-6\tau \cdot s}$$

$$F_2(s) = (4 \cdot e^{-\tau \cdot s} - 6 \cdot e^{-2\tau \cdot s}) \cdot \frac{1}{s} + \left(\frac{4}{3} \cdot e^{-2\tau \cdot s} - \frac{10}{3} \cdot e^{-5\tau \cdot s} + 2 \cdot e^{-6\tau \cdot s}\right) \cdot \frac{1}{\tau} \frac{1}{s^2}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

31) Innføring LaPlace 7.E

$$31.1) \quad L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \cos(\omega t) \cdot e^{-st} dt$$

$$L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} \frac{1}{2} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) \cdot e^{-st} dt$$

$$L\{f(t)\} = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (e^{-t(s-j\omega)} + e^{-t(s+j\omega)}) dt$$

$$L\{f(t)\} = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{s-j\omega} e^{-t(s-j\omega)} - \frac{1}{s+j\omega} e^{-t(s+j\omega)} \right]_0^{\infty}$$

$$L\{f(t)\} = 0 - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega} \right)$$

$$L\{f(t)\} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{s+j\omega} \right)$$

$$L\{f(t)\} = \frac{1}{2} \left(\frac{s+j\omega}{s^2+\omega^2} + \frac{s-j\omega}{s^2+\omega^2} \right)$$

$$L\{f(t)\} = \frac{s}{s^2+\omega^2}$$