

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

Øving 2

4) RLC-Krets 2.A

$$4.1) \quad v_0(0)=0 \quad i(0)=0 \quad \frac{dv_0(0^+)}{dt} = \frac{i(0^+)}{C} = 0 \quad v_0(\infty) = V_s = 80$$

$$0 = s^2 + s \frac{R}{L} + \frac{1}{LC} \quad s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} \rightarrow s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

$$\alpha = 4000, \quad \omega_d = 2000$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

standard ligning: $v_0(t) = v_0(\infty) + (B_1 \cdot \cos(\omega_d t) + B_2 \cdot \sin(\omega_d t)) e^{-\alpha t}$

$$v_0(0) = V_s + (B_1 \cdot \cos(0) + B_2 \cdot \sin(0)) e^0 = V_s + B_1$$

$$\frac{dv_0(0^+)}{dt} = (B_1(\omega_d(-\sin(0)) + (-\alpha)\cos(0)) + B_2(\omega_d \cos(0) + (-\alpha)\sin(0))) e^0$$

$$\frac{dv_0(0^+)}{dt} = B_2 \cdot \omega_d - B_1 \cdot \alpha$$

$$V_s + B_1 = 0 \quad B_1 = -V_s = -80$$

$$B_2 \cdot \omega_d - B_1 \cdot \alpha = 0 \quad B_2 = B_1 \cdot \frac{\alpha}{\omega_d} = -V_s \cdot \frac{\alpha}{\omega_d} = -160$$

$$v_0(t) = v_0(\infty) + (B_1 \cdot \cos(\omega_d t) + B_2 \cdot \sin(\omega_d t)) e^{-\alpha t}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

$$4.2) \quad v_0(t) = v_0(\infty) + (B_1 \cdot \cos(\omega_d t) + B_2 \cdot \sin(\omega_d t)) e^{-\alpha t}$$

$$\text{Finn max} \rightarrow \frac{d v_0(t_{\max})}{d t_{\max}} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d v_0(t_{\max})}{d t_{\max}} &= (-B_1 \alpha \cos(\omega_d t_{\max}) - B_1 \omega_d \sin(\omega_d t_{\max})) e^{-\alpha t_{\max}} \\ &\quad + (-B_2 \alpha \sin(\omega_d t_{\max}) + B_2 \omega_d \cos(\omega_d t_{\max})) e^{-\alpha t_{\max}} = 0 \\ -B_1 \alpha \cos(\omega_d t_{\max}) - B_1 \omega_d \sin(\omega_d t_{\max}) - B_2 \alpha \sin(\omega_d t_{\max}) + B_2 \omega_d \cos(\omega_d t_{\max}) &= 0 \end{aligned}$$

$$B_2 = B_1 \cdot \frac{\alpha}{\omega_d}$$

$$-B_1 \alpha \cos(\omega_d t_{\max}) - B_1 \omega_d \sin(\omega_d t_{\max}) - B_1 \cdot \frac{\alpha^2}{\omega_d} \sin(\omega_d t_{\max}) + B_1 \cdot \alpha \cos(\omega_d t_{\max}) = 0$$

$$\alpha \cos(\omega_d t_{\max}) + \omega_d \sin(\omega_d t_{\max}) + \frac{\alpha^2}{\omega_d} \sin(\omega_d t_{\max}) - \alpha \cos(\omega_d t_{\max}) = 0$$

$$\omega_d \sin(\omega_d t_{\max}) + \frac{\alpha^2}{\omega_d} \sin(\omega_d t_{\max}) = 0$$

$$(\omega_d^2 + \alpha^2) \sin(\omega_d t_{\max}) = 0$$

$$\sin(\omega_d t_{\max}) = 0$$

$$t \geq 0^+$$

$$t_{\max} = 0 \quad \text{ingen løsning}$$

$$t_{\max} = \frac{\pi}{\omega_d} = 157 \mu s$$

$$v_0(t_{\max}) = v_0(\infty) + (B_1 \cdot \cos(\omega_d t_{\max}) + B_2 \cdot \sin(\omega_d t_{\max})) e^{-\alpha t_{\max}}$$

$$v_0(t_{\max}) = V_s (1 + e^{-\alpha t_{\max}}) \approx 80,15 \text{ V}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

5) RLC-Krets 2.B

$$5.1) \quad G = \frac{1}{R}$$

$$\text{Parallell RLC} \rightarrow s_{1,2} = -\frac{G}{2C} \pm \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$G = 2\sqrt{\frac{C}{L}} \rightarrow s_1 = s_2 = -\frac{G}{2C} = -10^4$$

$$\rightarrow \text{Kritisk dempet} \rightarrow v_C(t) = (D_1 \cdot t + D_2) e^{-\alpha t} \quad \alpha = -s = 10^4$$

$$v_C(0^+) = v_C(0) \quad i_L(0^+) = i_L(0)$$

$$\frac{dv_C(0^+)}{dt} = \frac{i_C(0^+)}{C} = \frac{I_{im} - i_L(0^+) - i_R(0^+)}{C} = \frac{I_{im} - i_L(0^+) - G \cdot v_C(0^+)}{C}$$

$$v_C(0^+) = (D_1 \cdot 0 + D_2) e^0 = D_2 = 15 \text{ V}$$

$$\frac{dv_C(0^+)}{dt} = (D_1(0 \cdot (-\alpha) + 1) + D_2 \cdot (-\alpha)) e^0 = D_1 - \alpha D_2$$

$$D_2 = v_C(0) \quad D_1 = \frac{I_{im} - i_L(0) - G \cdot v_C(0)}{C} + \alpha \cdot v_C(0) = 37,5 \cdot 10^4$$

$$i_R(t) = \frac{v_C(t)}{R} = \left(\frac{D_1}{R} \cdot t + \frac{D_2}{R} \right) e^{-\alpha t}$$

$$5.2) \quad i_C(t) = C \cdot \frac{dv_C}{dt}$$

$$v_C(t) = (D_1 \cdot t + D_2) e^{-\alpha t}$$

$$\frac{dv_C}{dt} = ((-\alpha D_1)t + (D_1 - \alpha D_2)) e^{-\alpha t}$$

$$i_C(t) = ((-\alpha C D_1)t + (C D_1 - \alpha C D_2)) \cdot e^{-\alpha t}$$

$$5.3) \quad i_L(t) = I_{im} - i_C(t) - i_R(t) = I_{im} - \left(\left(\frac{D_1}{R} - \alpha C D_1 \right) t + \left(C D_1 - \alpha C D_2 + \frac{D_2}{R} \right) \right) e^{-\alpha t}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

5.4) $v_C(t) = (D_1 \cdot t + D_2) e^{-\alpha t}$

$$\text{Finn max} \rightarrow \frac{dv_C(t_{\max})}{dt_{\max}} = 0$$

$$\frac{dv_C(t_{\max})}{dt_{\max}} = ((D_1 - \alpha D_2) - (\alpha D_1) t_{\max}) e^{-\alpha t_{\max}} = 0$$

$$(D_1 - \alpha D_2) - (\alpha D_1) t_{\max} = 0$$

$$t_{\max} = \frac{D_1 - \alpha D_2}{\alpha D_1} = 60 \mu s$$

$$v_C(t) = (D_1 \cdot t + D_2) e^{-\alpha t}$$

$$v_C(t_{\max}) = \left(D_1 \frac{D_1 - \alpha D_2}{\alpha D_1} + D_2 \right) e^{-\alpha \frac{D_1 - \alpha D_2}{\alpha D_1}}$$

$$v_C(t_{\max}) = \frac{D_1}{\alpha} e^{-\frac{D_1 - \alpha D_2}{D_1}} = 20,6 \text{ V}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

6) RLC-Krets 2.C

$$6.1) \quad v_C(0^-) = V_s \quad i_C(0^-) = 0 \quad i_L(0^-) = 0 \quad i_R(0^-) = 0$$

$$6.2) \quad v_C(0^+) = V_s \quad i_R(0^+) = \frac{v_C(0^+)}{R} \quad i_L(0^+) = 0 \quad i_C(0^+) = -i_R(0^+)$$

$$6.3) \quad G = \frac{1}{R}$$

$$s_{1,2} = -5000 \pm 3000$$

$$\text{Parallell RLC} \rightarrow s_{1,2} = -\frac{G}{2C} \pm \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$s_1 = -2000$$

$$s_2 = -8000$$

$$G > 2\sqrt{\frac{C}{L}} \rightarrow \text{Overdempet} \rightarrow v_C(t) = A_1 \cdot e^{s_1 t} + A_2 \cdot e^{s_2 t}$$

$$v_C(0^+) = V_s \quad \frac{dv_C(0^+)}{dt} = \frac{i_C(0^+)}{C} = \frac{-V_s}{RC}$$

$$v_C(0^+) = A_1 \cdot e^0 + A_2 \cdot e^0 = A_1 + A_2$$

$$\frac{dv_C(0^+)}{dt} = A_1 \cdot s_1 \cdot e^0 + A_2 \cdot s_2 \cdot e^0 = A_1 \cdot s_1 + A_2 \cdot s_2$$

$$A_1 + A_2 = V_s \quad A_1 \cdot s_1 + A_2 \cdot s_2 = \frac{-V_s}{RC}$$

$$A_1 \cdot s_1 + (V_s - A_1) \cdot s_2 = \frac{-V_s}{RC}$$

$$A_1 = -V_s \cdot \frac{\frac{1}{RC} + s_2}{s_1 - s_2} = -33,33 \text{ V}$$

$$A_2 = V_s - A_1 = V_s \cdot \left(1 + \frac{\frac{1}{RC} + s_2}{s_1 - s_2}\right) = 133,33 \text{ V}$$

$$v_C(t) = A_1 \cdot e^{s_1 t} + A_2 \cdot e^{s_2 t} = -33,33 e^{-2000t} + 133,33 e^{-8000t}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

6.4) $v_C(t) = A_1 \cdot e^{s_1 t} + A_2 \cdot e^{s_2 t}$

$$\text{Finn min} \rightarrow \frac{d v_C(t_{min})}{d t_{min}} = 0$$

$$\frac{d v_C(t_{min})}{d t_{min}} = A_1 s_1 e^{s_1 t_{min}} + A_2 s_2 e^{s_2 t_{min}} = 0$$

$$A_1 s_1 e^{s_1 t_{min}} = -A_2 s_2 e^{s_2 t_{min}}$$

$$\frac{A_1 s_1 e^{s_1 t_{min}}}{A_2 s_2 e^{s_2 t_{min}}} = -1$$

$$\frac{A_1 s_1}{A_2 s_2} e^{(s_1 - s_2) t_{min}} = -1$$

$$e^{(s_1 - s_2) t_{min}} = -\frac{A_2 s_2}{A_1 s_1}$$

$$(s_1 - s_2) t_{min} = \ln \left(-\frac{A_2 s_2}{A_1 s_1} \right)$$

$$t_{min} = \frac{1}{(s_1 - s_2)} \ln \left(-\frac{A_2 s_2}{A_1 s_1} \right) = 462 \mu s$$

$$v_C(t_{min}) = A_1 \cdot e^{s_1 t_{min}} + A_2 \cdot e^{s_2 t_{min}}$$

$$v_C(t_{min}) = A_1 \cdot e^{s_1 \left(\frac{1}{(s_1 - s_2)} \ln \left(-\frac{A_2 s_2}{A_1 s_1} \right) \right)} + A_2 \cdot e^{s_2 \left(\frac{1}{(s_1 - s_2)} \ln \left(-\frac{A_2 s_2}{A_1 s_1} \right) \right)}$$

$$v_C(t_{min}) = A_1 \cdot \left(-\frac{A_2 s_2}{A_1 s_1} \right)^{\left(\frac{s_1}{s_1 - s_2} \right)} + A_2 \cdot \left(-\frac{A_2 s_2}{A_1 s_1} \right)^{\left(\frac{s_2}{s_1 - s_2} \right)} \approx 10 V$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

7) RLC-Krets 2.D

7.1) Seriel RLC $\rightarrow s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$

$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} \rightarrow \text{Underdempet}$$

$$s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

$\alpha = 6000, \omega_d = 8000$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

$$i(t) = (B_1 \cdot \cos(\omega_d t) + B_2 \cdot \sin(\omega_d t)) e^{-\alpha t}$$

$$i(0^+) = 0 \quad \frac{di(0^+)}{dt} = \frac{v_L(0^+)}{L} = \frac{v_C(0^+)}{L} = \frac{V_s}{L}$$

$$i(0^+) = (B_1 \cdot \cos(0) + B_2 \cdot \sin(0)) e^0 = B_1 = 0$$

$$\rightarrow i(t) = B_2 \cdot e^{-\alpha t} \cdot \sin(\omega_d t)$$

$$\frac{di(0^+)}{dt} = B_2 (e^0 \cdot \omega_d \cdot \cos(0) - \alpha \cdot e^0 \cdot \sin(0)) = B_2 \cdot \omega_d$$

$$B_2 = \frac{1}{\omega_d} \cdot \frac{di(0^+)}{dt} = \frac{V_s}{\omega_d L} = 0,75$$

$$i(t) = B_2 \cdot e^{-\alpha t} \cdot \sin(\omega_d t)$$

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = (\omega_d \cdot \cos(\omega_d t) - \alpha \cdot \sin(\omega_d t)) L \cdot B_2 \cdot e^{-\alpha t}$$

$$v_C(t) = v_R(t) + v_L(t) = R \cdot i_R(t) + v_L(t)$$

$$v_C(t) = ((R \cdot B_2 - L \cdot B_2 \cdot \alpha) \sin(\omega_d t) + L \cdot B_2 \cdot \omega_d \cdot \cos(\omega_d t)) e^{-\alpha t}$$

7.2) Kritisk dempet $\rightarrow R = 2\sqrt{\frac{L_{krit}}{C}}$

$$L_{krit} = \frac{R^2 C}{4}$$

TET4100 Kretsanalyse – Løsning

Institutt: Elkraftteknikk

Dato: 2012.08.15

$$7.3) \quad i_{Krit}(t) = (D_1 \cdot t + D_2) e^{-\alpha_{Krit} t}$$

$$\alpha_{Krit} = \frac{R}{2 L_{Krit}} = 1,67 \cdot 10^4$$

$$i_{Krit}(0^+) = 0 \quad \frac{d i_{Krit}(0^+)}{dt} = \frac{v_L(0^+)}{L_{Krit}} = \frac{v_C(0^+)}{L_{Krit}} = \frac{V_s}{L_{Krit}}$$

$$i_{Krit}(0^+) = D_1 \cdot 0 \cdot e^0 + D_2 \cdot e^0 = D_2 = 0$$

$$\rightarrow i_{Krit}(t) = D_1 \cdot t \cdot e^{-\alpha_{Krit} t}$$

$$\frac{d i_{Krit}(0^+)}{dt} = D_1 (0 \cdot (-\alpha_{Krit}) \cdot e^0 + 1 \cdot e^0) = D_1 = \frac{V_s}{L_{Krit}} = 1,67 \cdot 10^4$$

$$i_{Krit}(t) = D_1 \cdot t \cdot e^{-\alpha_{Krit} t} = 1,67 \cdot 10^4 \cdot t \cdot e^{-1,67 \cdot 10^4 t}$$